

VEB KOMBINAT ELEKTROMASCHINENBAU  
Herrsteller: Bemisch des VEB Kombinat Elektromaschinenbau  
Banhofstraße, Grünhain, DDR - 9437

Telefon: 22 90 Telex: 26 069 kemdir dd  
HENNIGSDORFER STRAßE 25, Dresden, DDR - 8017  
VEB KOMBINAT ELEKTROMASCHINENBAU

## Elektronischer Melodiegeneerator

Bauanleitung



VEB KOMBINAT ELEKTROMASCHINENBAU

Mit dem vorliegenden Basister-Bausatz ist es möglich,  
Melodiegenerator abtasten und einen elektronischen  
Einzelföhnen bestehende Melodie erzeugen kann. Es  
ist sich somit eine Taktigkeit mit individuellen festge-  
legter Tonfolge realisieren.

Der Bausatz enthält alle erforderlichen Bauteile, es  
wird lediglich eine geeignete Spannungssquelle  
benötigt.

Der Ablieich der Tonhöhen und das Einstellen einer  
Melodie sind einfach und können auch vom Musika-  
lisch weniger Geduld Basister durchgeführt werden.  
Damit Fehler beim Aufbau der Schaltung vermieden  
werden, sollte die nachfolgende Bauanleitung vermerkt  
sein durcheinandergeteilt werden.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Aufbau und viel  
Freude beim Betreiben der Schaltung.

1. Wirkungsweise

1.1. Prinzip (Bild 1)

An den Eingang des Schaltkreises VI wird eine linear  
anstiegende Spannung geleget. Die Reihe nach  
durchschaltendem Ausgang des Schaltkreises steu-  
ern über eine Widerstandskette den Tongenerator an,  
wodurch Tonfrequenzen in der gewünschten Reihen-  
folge erzeugt werden. Durch die Abtauung wird  
sichergestellt, daß auch bei Kurzschluß aufeinander-

folgender Bettägung des Tasters der Melodeablauf  
 nictisch Kettner Strom aufnimmt.  
 Durch Bettägung eines Tasters gelangt die Betriebs-  
 spannung über die Verbindung X1 - X6 an die  
 Relais K 1 Zieht an. Der Arbeitskontakt von K 1 bewirkt,  
 daß auch nach Öffnen des Tasters die Betriebs-  
 Schaltung. Damit steuert der Transistor VT 2 durch und  
 densator C 1 über den als Stromquelle gesetztenen  
 Transistor VT 1 aufgeladen, wodurch am Eingang des  
 Schaltkreises VI 1 eine lineare Ansteigende Spannung  
 vorhanden ist. Damit schalten die Ausgänge des  
 Transistors VT 1 aufgeladen, wodurch am Eingang des  
 Schaltkreises VI 2 eine lineare Ansteigende Spannung  
 erzeugt wird der Kon-  
 mit dem Anlegen der Betriebsspannung wird der Kon-  
 densator C 1 über den als Stromquelle gesetztenen  
 Transistor VT 1 aufgeladen, wodurch am Eingang des  
 Schaltkreises VI 1 eine lineare Ansteigende Spannung  
 vorhanden ist. Damit schalten die Ausgänge des  
 Transistors VT 1 aufgeladen, wodurch am Eingang des  
 Schaltkreises VI 2 eine lineare Ansteigende Spannung  
 erzeugt wird der Kon-  
 die Widerstände R 1 bis R 2 ist Bestandteile des  
 weite wurden so gewählt, daß sich bei Verbindungs-  
 astablien Multivibrators VT 3/VT 4. Die Widerstände-  
 Abwiegungen C, D, ... C, mit Masse Schwingre-  
 quenznen ergeben. Die Bezeichnungen ent-  
 spricht. Die Bezeichnungen C, D, E usw. dienen ledig-  
 lich als Umetzistung bei der Zusammensetzung einer  
 Melodie und müssen nicht mit den tatsächlichen Fre-  
 quenzen der Klaviatur übereinstimmen. Werden nun  
 die Ausgänge des Schaltkreises (Lotpunkt 1 bis 10)  
 entsprechend der gewünschten Tonfolge mit den An-  
 schlüssen C, D, E ... verbunden, schwängt der astablie  
 Multivibrator mit jeweils Frequenzen.  
 Die Schwängung wird über Transistor VT 5 auf den  
 Lotpunkt 11 (Pin 4 von VI 1) durch, sperrt VT 2 und K 1

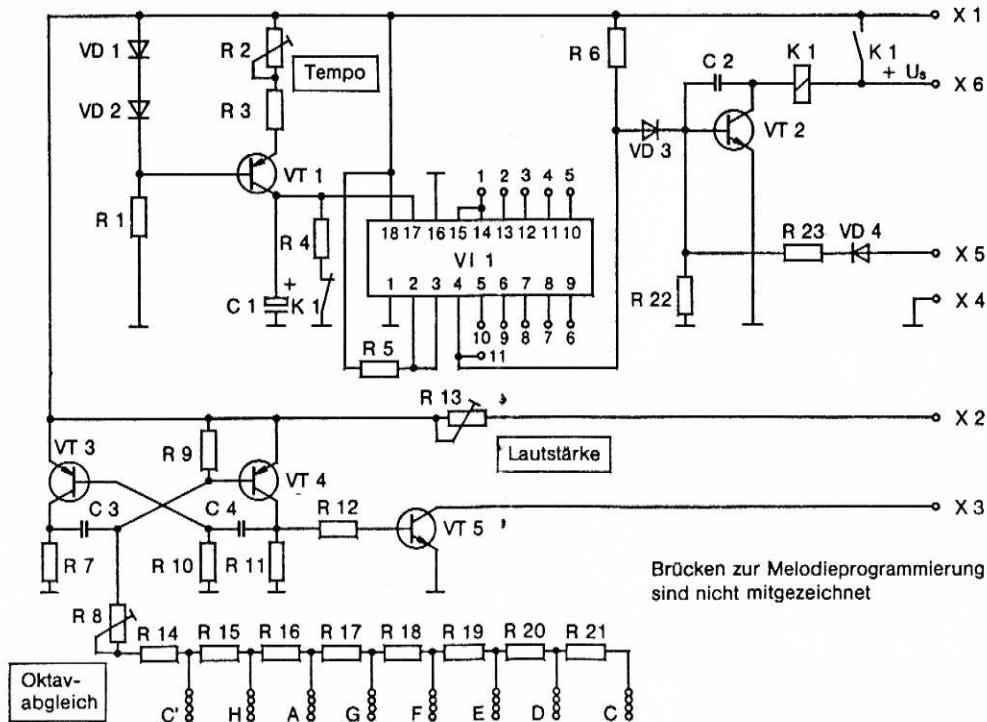


Bild 2 : Stromlaufplan des Melodiegenerators

Tabelle 2: Widerstände-Farbcode

Multiplikator	Toleranz				
1.	2.	3.	4.	5.	Ring
silber	-	-	x 0,01 Ohm	+	10 %
gold	-	-	x 0,1 Ohm	+	5 %
braun	-	0	x 1 Ohm	-	1 %
rot	1	1	x 10 Ohm	+	2 %
orange	2	2	x 100 Ohm	+	20 %
grün	5	5	x 1 KOhm	-	-
blau	6	6	x 1 MOhm	-	-
violett	7	7	x 10 MOhm	-	-
grau	8	8	x 100 GOhm	-	-
weiß	9	9	x 1 GOhm	-	-
ohne	-	-	-	-	-

2. Aufbau und Inbetriebnahme  
Nach dem Bohren der Letterplatte (Bohrplan Bild 6) erfolgt die Bestückung entsprechend dem Beistück- kungsplan Bild 7 und der Schaltelliste Tabelle 1. Hierbei ist auf richtige Lage der gebohrten Bauteile, Kugelspläne Bild 7 und der Schalteliste Tabelle 1, der Transistoren und des Schaltkreises zu achten; die Besonderheiten sind in Bild 8 dargestellt.

Hierbei ist auf richtige Lage der gebohrten Bauteile, Kugelspläne Bild 7 und der Schalteliste Tabelle 1, der Transistoren und des Schaltkreises zu achten; die Besonderheiten sind in Bild 8 dargestellt.

Nach dem Bohren der Letterplatte (Bohrplan Bild 6) erfolgt die Bestückung entsprechend dem Beistück- kungsplan Bild 7 und der Schalteliste Tabelle 1. Hierbei ist auf richtige Lage der gebohrten Bauteile, Kugelspläne Bild 7 und der Schalteliste Tabelle 1.

Hierbei ist auf richtige Lage der gebohrten Bauteile, Kugelspläne Bild 7 und der Schalteliste Tabelle 1. Besonders aufmerksamkeit ist bei der Montage der Widerstände R 21, da diese die Ton-höhenstufung bestimmen.

Nachdem die Letterplatte auf richtigem Bestückung und X 4 der Minuspol der Letterplatte unterdrückt werden kann ein Träger-Netzteil eingesetzt. Galvanische Netzterrennung und X 3 der Lautsprecher sowie an X 1 der Pluspol und X 2 der Lautsprecher an die Anschlisse X 2 angetan). Überprüft wurde, kann an die Anschlisse X 2 angeschlossen (besonders auf den Außenwinkel des Brückentriebes). Die Stromversorgung kann durch Batterien oder durch Akkus geliefert werden.

Die Stromversorgung kann durch Batterien oder durch Akkus geliefert werden. Ein erfordert die Spannungsquelle 6 V (max. 9 V), benötigt eine Netzteil mit 150 mA Lieferung. Beim Netzteil muss zur Brücke ein Trafotransistor eingesetzt werden. Galvanische Netzterrennung ist unbedingt erforderlich. Die Betriebsspannung soll unterdrückt für ausreichende Glättung gesorgt werden.

Nur wenn der Abgleich der Tonabnehmer. Hierzu wird ein Draht vom Anschluss X 4 abgewickelt mit dem

VFM

Punkten C und C' verbunden, und der Einstellregler R 8 so eingestellt, daß der auftretende Tonsprung eine Oktave beträgt (Richtwert R 8=13 k $\Omega$ ). Nach diesem Abgleich schwingt der Tongenerator beim Antasten der Punkte C, D, E usw. auf Frequenzen, die der Tonleiter entsprechen.

Jetzt wird der Pluspol der Betriebsspannung von X 1 gelöst und an X 6 angeschlossen sowie ein Taster mit X 1 und X 6 verbunden (Verdrahtung nach Bild 3). Nach kurzer Betätigung des Tasters muß das Relais für ca. 2 ... 6 s anziehen. Das Einstellen der Melodie erfolgt durch Drahtbrücken auf dem Programmierfeld der Leiterplatte. Dazu sind die Ausgänge 1 ... 10 (entspricht den Tonschritten 1. bis 10. Ton) mit den Lötpunkten C, D ... C' der gewünschten Tonhöhe zu verbinden.

Bild 9 zeigt ein Verdrahtungsbeispiel und einige Melodievorschläge. Soll eine selbstgewählte Melodie kürzer als 10 Tonschritte sein, wird der dem letzten Ton nachfolgende Ausgang des Schaltkreises mit dem Punkt 11 verbunden, wodurch das Relais früher abfällt. Die Lautstärke kann mit dem Einstellregler R 13, die Ablaufzeit (Tempo) der Melodie mittels Einstellregler R 2 eingestellt werden.

Neben der im Bild 3 dargestellten Variante der Auslösung besteht die Möglichkeit, die Schaltung durch kurzzeitiges Anlegen einer separaten Kleinspannung (Wechselspannung 4 ... 20 V) an die Eingänge X 4 und X 5 zu starten. Dazu können die beiden Anschlußdrähte der bisherigen Türklingel benutzt werden (Bild 4). Soll der Melodiegenerator als Signalquelle zur Ankündigung von Lautsprecherdurchsagen z. B. in öffentlichen Einrichtungen benutzt werden, kann die NF-Spannung nach Bild 5 ausgekoppelt werden.

Tabelle 1 : Schaltteilliste zur Leiterplatte

VI 1	Schaltkreis A 277 D
VT 1, 3, 4	Transistor SC 308 D
VT 2	Transistor SC 236 E
VT 5	Transistor SF 126 E
VD 1, 2, 3, 4	Diode SY 360/0,5
C 1	Elyt-Kondensator 10 uF/10 V
C 2	Keram. Kondensator 100 nF/63 V
C 3	KT-Kondensator 0,1 uF/160 V
C 4	KT-Kondensator 0,047 uF/160 V
R 2, 8	Einstellwiderstand 47 kOhm
R 13	Einstellwiderstand 100 Ohm
R 4	Widerstand 100 Ohm
R 7, 11	Widerstand 1 kOhm
R 3, 10, 12	Widerstand 4,7 kOhm
R 5, 23, R 1	Widerstand 9,1 kOhm
R 6	Widerstand 22 kOhm
R 9	Widerstand 39 kOhm
R 22	Widerstand 100 kOhm
R 14	Widerstand 5,1 kOhm
R 15	Widerstand 1,7 kOhm
R 16	Widerstand 3,45 kOhm
R 17	Widerstand 3,9 kOhm
R 18	Widerstand 4,5 kOhm
R 19	Widerstand 2,4 kOhm
R 20	Widerstand 5,35 kOhm
R 21	Widerstand 6,2 kOhm
K 1	Relais NSF 30.3-206
X 1 bis X 6	Stecklötöse

**Bitte berücksichtigen Sie folgende Hinweise!**

Für den erfolgreichen Aufbau des elektronischen Melodiegenerators ist die Bauanleitung genauestens zu beachten!

Als Flubmittel ist nur Kollophonium zu verwenden!  
Benutzen Sie auf keinen Fall Lotfett oder  
Lotwasser!

Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Funktionsfähigkeit sind die Vorschläge zur Stromversorgung des Melodiegenerators einzuhalten!

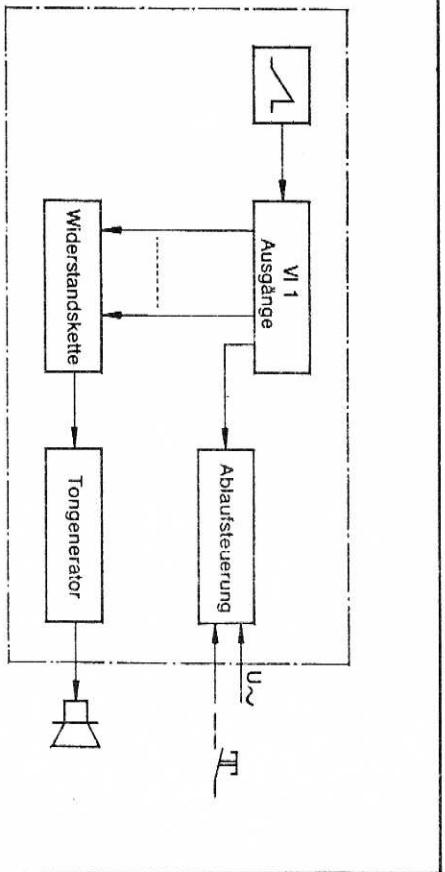


Bild 1: Wirkprinzip des Melodiegenerators


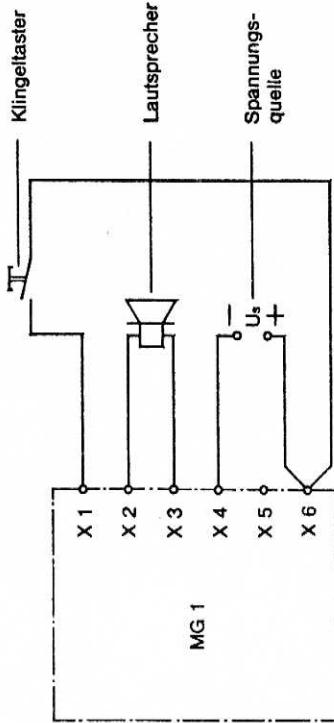


Bild 3: Anschluß des Melodiegenerators; Auslösung durch beliebigen Taster

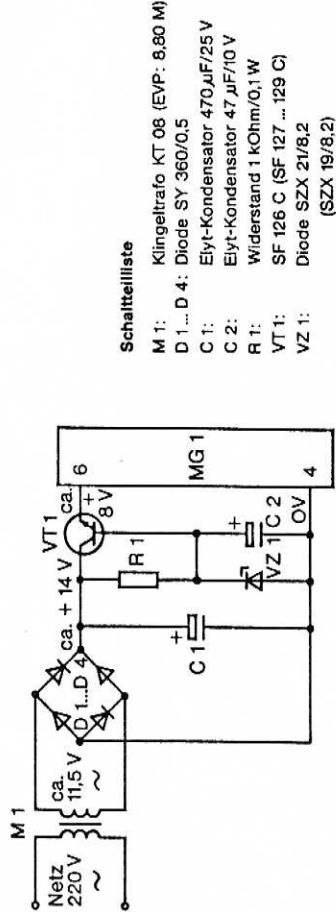A Reihenschaltung von 3 Flachbatterien (Typ 3R 12)  
B Netzteil



Spannungen gemessen in Ruhestellung des Generators  
Die Netzaanschlüsse des Trafos sind fachgerecht zu installieren.

Bild 10 : Vorschläge zur Stromversorgung des Melodiegenerators

Verdrahtungsbeispiel  
der Melodie 1

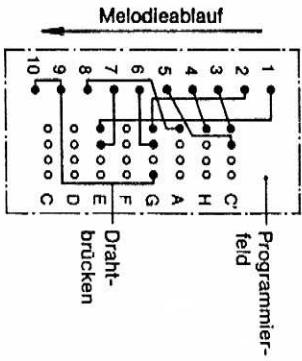


Bild 9: Beispiele zur Melodieprogrammierung

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Melodie 1	E	G	C'	H	C	G	E	A	G	G
Melodie 2	G	A	C'	A	G	E	D	C	E	E
Melodie 3	C	F	F	G	A	C'	A	G	F	F
Melodie 4	A	F	G	C	-	C	G	A	F	F
Melodie 5	C	D	E	F	G	A	G	G	-	-

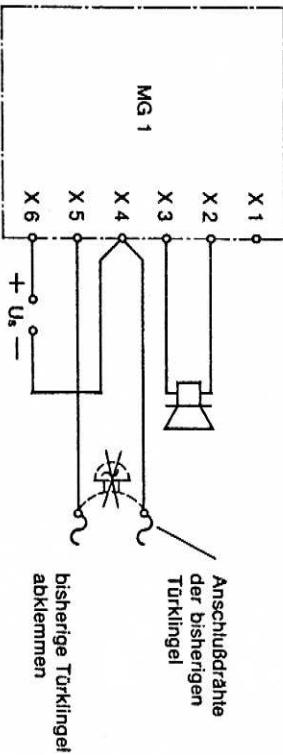


Bild 4: Anschluß des Melodiegenerators; Auslösung durch bisherige Klingelanlage

wahlweise auch Ersatzwiderstand  $10\Omega \dots 1\text{k}\Omega$


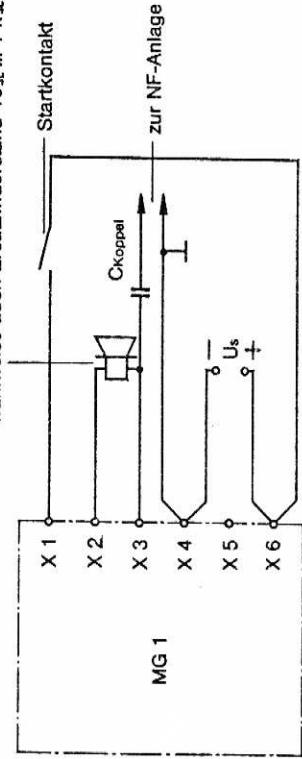


Bild 5 : Anschluß des Melodiegenerators mit Signalauskopplung

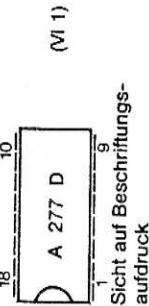

Sicht auf Beschriftungs-aufdruck



Sicht auf Anschlüsse!

Bild 8 : Anschlußbelegungen der Bauelemente

Bild 7 : Bestückungsplan


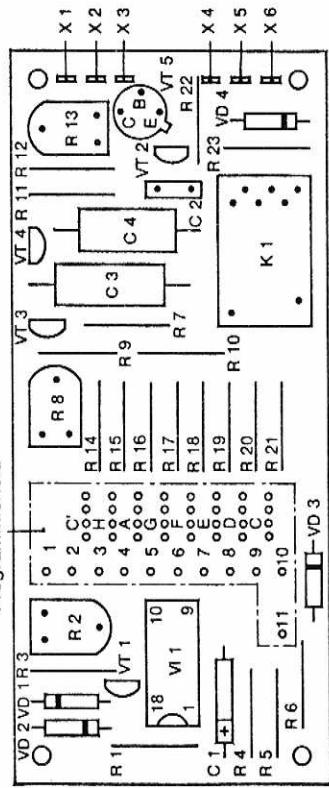


Bild 7 : Bestückungsplan

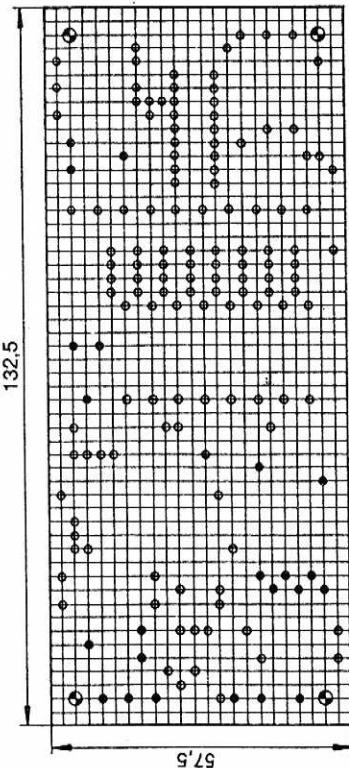

Symbol	Bohr-Ø	Symbol	Bohr-Ø
○	1,0	●	1,3

Bild 6 : Bohrplan